

Özel Elektrik Makineleri Dersi

Vize Yanıtları (2019-2020 Güz)


1.) Manyetik aln içerisinde bulunan iletken bir felden elektrik akımı geçirildiğinde o teli bir kuwert etki eder. Bu kuvertin yönü, manyetik alnın yönü değiştirilebilir veya alnın yönü ters çevrilerek değiştirilebilir.

2.) Sekil A) Hızlı anahatlama yapıldığı için motora aktılan ortaklama voltajı dengede fazladır. Sistemde gis kaybı oluşturabilecek devre elementi de bulunmadığı için en avantajlı yöntemdir.

Sekil B) Oto transformatorlerde verim yüksektir. Ancak sorgularda ve demir nivâde az da olsa ısı yoluyla bir gis kaybı vardır. Ayrıca boyut olarak büyük olduğu için taşınması ve kulanılması zordur.

Sekil C) Reaktanın direnci üzerinde $P = I^2 R$ kuralı bir gis kaybı olmaktadır. Dolayısıyla motor sermet iken uygun bir yöntem degildir.

3.)

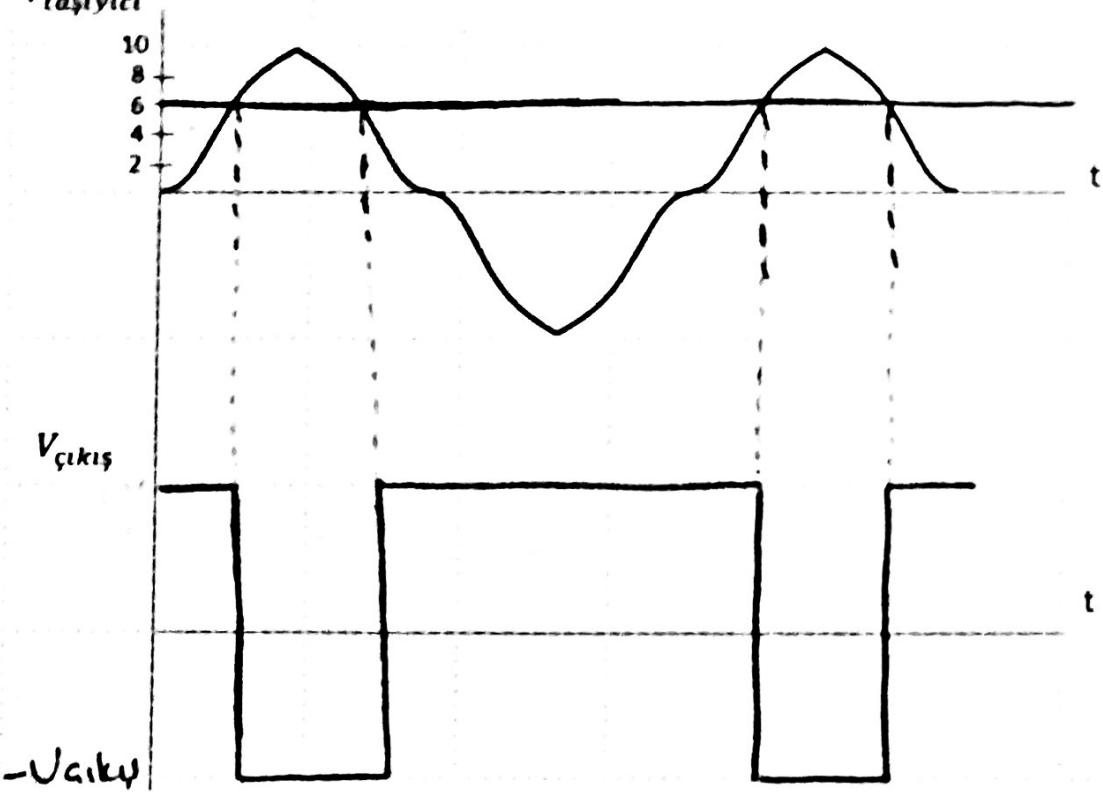
 $V_{taşıyıcı}$ 

Opumpdaki polarizasyona göre taşıyıcı sinyal (-) ustan alındığı için sonucular ters ayrılmaktadır. Bu nedenle taşıyıcı sinyalin kontrol sinyalinden büyük olduğu kümelerde sonuc negatif gerilim, büyük olduğu kümelerde pozitif gerilim olmaktadır.

4.) Servo motorlar, dönmeye açıları kontrol edilebilen motorlardır.

Endüstriyelde, hassas açılı hizmetler gerektiren üretimlerde kullanılır. Birbirine örnek olarak 3-6 eksenli robotik kollar, belirli açılarında dönen paketleme makineleri, sabit konaklı ihanelerin karar ve boyutlu flipleri, yit tutma ve bantma uniteleri gösterilebilir.

5)

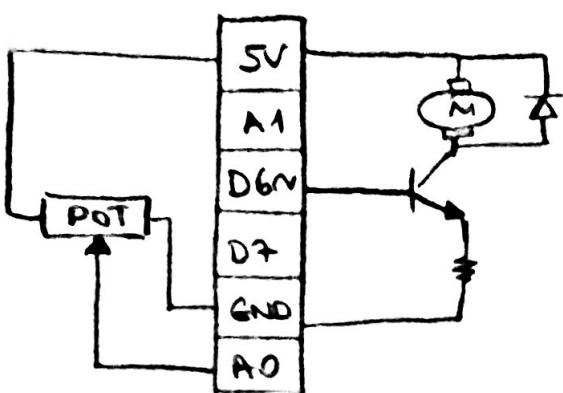

- 6) Forklift araçları yük taşıma konusunda kullanılmaktadır. Dolayısıyla torku yüksek olan, yüksek devirlerde çalışma gerekligi olmayan bir motor tipi seçilmelidir. Bu motor tipi fırçalı doğru akım motora olabilir.

Sabit hızlı İHA'larde ise pervane motora olarak çok yüksek devirli, bataryadan yüksek akım alabilecek bir motor tipi olmalıdır. Bu motor tipi de fırçalı doğru akım motordur.

- 7) Bu motora dairini ölçmek için mile monteli çarkın dıs karakterini (altıntı) sayacak bir mekanizma ihtiyaçtır. Bu mekanizmada çarkın her bir牙ası önden geçtiğinde bir pulse verecek bir sensör kullanılabilir. Bu sensörler;
- Kızılıtesi sensör
 - Manyetik (hall) sensör (kontaklar her geçtiğinde mikrostatlara duek)
 - Kamera
- olabilir.